

Bonus Assignment

Name : Nabiha Kawsar

ID: 22201609

Section : 30

Course Code : CSE250

Ans - to the que no : 01

Battery Voltage = E

Let's assume ,

Radio resistance $R_1 = 3\Omega$

Headlight " $R_2 = 2\Omega$

$$\therefore I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{12.5}{3} = 4.167\Omega$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{11.7}{2} = 5.85\Omega$$

Now.

$$\frac{E - 12.5}{4.167} = R_{TH} \rightarrow \textcircled{I}$$

$$\frac{E - 11.7}{5.85} = R_{TH} \rightarrow \textcircled{II}$$

$$\frac{E - 12.5}{4.167} = \frac{E - 11.7}{5.85}$$

$$\Rightarrow 5.85E - 73.125 = 4.167E - 48.7539$$

$$\Rightarrow 5.85E - 4.167E = 73.125 - 48.7539$$


$$\Rightarrow E = \frac{24.3711}{1.683}$$

$$= 14.48\text{ V}$$


$$\therefore V_{TH} = E = 14.48\text{ V}$$

$$R_{TH} = \frac{14.48 - 12.5}{4.167} = 0.475\Omega$$

Ans to the que no: 02

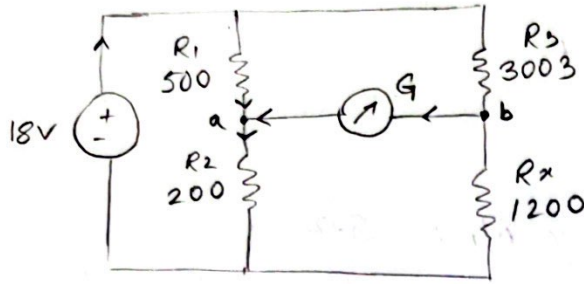

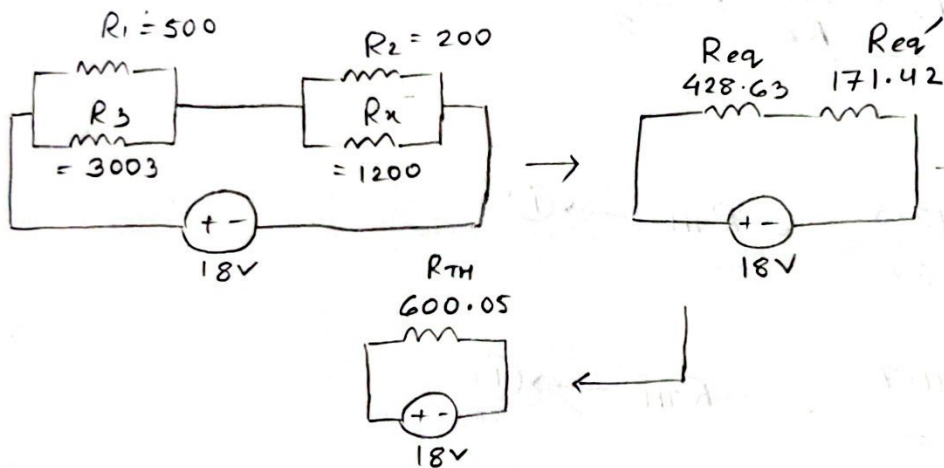if the current is unbalanced then Galvanometer G will not make the resistors R_1 & R_3 , R_2 & R_x parallel to each other.



$$\therefore R_{TH} = 600.05 \Omega$$

$$V_{TH} = 18 \text{ V}$$

$$\therefore I = 0.03 \text{ A}$$

Now, $V_{Req} = I \times R_{eq} = 12.8 \text{ V}$

$$V_{Req'} = I \times R_{eq'} = 5.14 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{V_{Req}}{R_1} = 0.0256 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_{Req}}{R_3} = 4.26 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V_{Req'}}{R_2} = 0.0257 \text{ A}$$


$$I_x = \frac{V_{Req'}}{R_x} = 4.28 \times 10^{-3} \text{ A}$$

For point a ,

$$I_1 + I_3 = I_2$$

$$\Rightarrow I_3 = I_2 - I_1 = 0.0257 - 0.0256 = 0.1 \times 10^{-4} \text{ Am}$$

Ans to the que no: 03

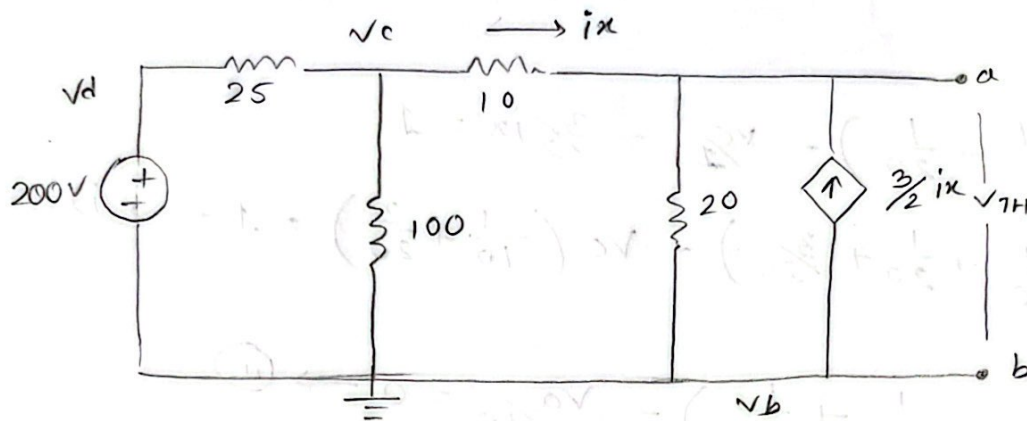

$$V_b = 0 \text{ V}, V_d = 200 \text{ V}$$

$$V_a \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - \frac{V_c}{10} - \frac{3}{2} i_x = 0 \quad \left| \quad \frac{V_c - V_a}{10} = i_x \right.$$

$$\Rightarrow V_a \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - \frac{V_c}{10} - \frac{3}{2} \left(\frac{V_c - V_a}{10} \right) = 0$$

$$\Rightarrow V_a \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - \frac{V_c}{10} + \frac{3}{20} (V_a - V_c) = 0$$

$$\Rightarrow V_a \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{3}{20} \right) - V_c \left(\frac{1}{10} + \frac{3}{20} \right) = 0 \rightarrow \textcircled{1}$$


$$V_c \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} \right) - \frac{V_a}{10} - \frac{200}{25} = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\text{from } \textcircled{1} \text{ \& } \textcircled{2} \Rightarrow V_a = 100 \text{ V}$$

$$V_c = 120 \text{ V}$$

$$\therefore V_{TH} = 100 \text{ V}$$

for R_{TH} ,

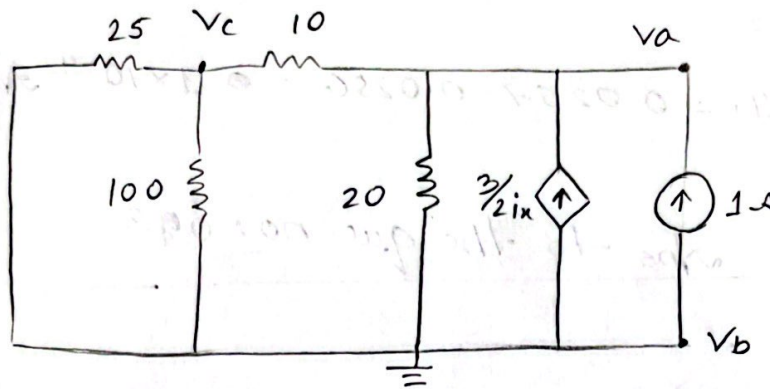

$$v_a \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - \frac{v_c}{10} - \frac{3}{2}i_x = 1$$

$$\Rightarrow v_a \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{3}{20} \right) - v_c \left(\frac{1}{10} + \frac{3}{20} \right) = 1 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$v_c \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} \right) - \frac{v_a}{10} = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

from $\textcircled{1}$ & $\textcircled{2} \Rightarrow v_a = 7.5 \text{ V}$
 $v_c = 5 \text{ V}$

$$\therefore R_{TH} = 7.5 \Omega$$

We know,

$$P = \frac{(V_{TH})^2}{(R_{TH} + R_o)^2} \times R_o$$

$$\Rightarrow 250 = \frac{100^2}{(7.5 + R_o)^2} \times R_o$$


$$\Rightarrow \frac{1}{40} = \frac{R_o}{(7.5 + R_o)^2}$$

$$\Rightarrow R_o^2 + 15R_o - 40R_o + 56.25 = 0$$

$$\Rightarrow R_o = 22.5 \text{ or } 2.5$$

Ans.

Ans to the que no: 04

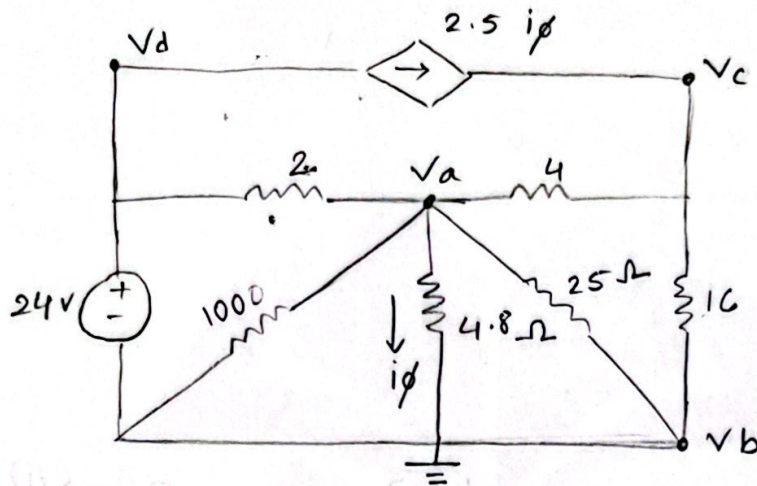

$$V_b = 0V, V_d = 24V$$

$$V_a \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{100} + \frac{1}{4.8} + \frac{1}{25} \right) - \frac{24}{2} - \frac{V_c}{4} = 0 \quad \rightarrow \textcircled{I}$$

$$V_c \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{16} \right) - \frac{V_a}{4} - 2.5 i_\phi = 0$$

$$\Rightarrow V_c \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{16} \right) - V_a \left(\frac{1}{4} + \frac{2.5}{4.8} \right) = 0 \quad \rightarrow \textcircled{II}$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{V_a - V_b}{4.8} = i_\phi \\ \Rightarrow \frac{V_a}{4.8} = i_\phi \end{array} \right.$$

$$\text{From } \textcircled{I} \text{ \& } \textcircled{II} \Rightarrow V_a = 30.63V$$

$$V_c = 75.57V$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$= \frac{(30.63)^2}{4.8}$$

$$= 195.45W$$

Ans